

Schema per creare un effetto lampeggiante nei diorami tramite NE555



Componenti	Q.tà
Trimmer 100 KΩ	1
Condensatore 3.3 μF	1
NE555	1
HCF4017BE	1
Condesatore 100 nF	1
Resistenza 1,4 KΩ	1
Resistenza 470 Ω	2
Resistenza 4,6 KΩ	1
Resistenza 750 KΩ	1
Diodi 1N4148	6
Transistor BC547	2